

# Appunti di Teoria dei circuiti

Giacomo Simonetto

Secondo semestre 2024-25

## **Sommario**

Appunti del corso di Teoria dei circuiti della facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università di Padova.

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione alla teoria dei circuiti</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Interpretazione fisica dell'elettrostatica</b>	<b>4</b>
2.1	Campi e grandezze fisiche . . . . .	4
2.2	Carica elettrica e densità di carica . . . . .	4
2.3	Corrente elettrica e densità di corrente . . . . .	4
2.4	Campo elettrostatico . . . . .	6
2.5	Potenziale elettrostatico . . . . .	6
2.6	Tensioni e forze elettromotrici . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Modello a parametri concentrati - <i>mpc</i></b>	<b>8</b>
3.1	Teorema . . . . .	8
3.2	Componenti . . . . .	8
3.3	Reti elettriche o circuiti . . . . .	9
3.4	Potenza di bipolo, convenzione dei generatori e utilizzatori . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Componenti elettrici</b>	<b>11</b>
4.1	Caratteristica esterna . . . . .	11
4.2	Componenti . . . . .	11
4.3	Generatori . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Topologia delle reti</b>	<b>14</b>
5.1	Introduzione . . . . .	14
5.2	Teoria dei grafi . . . . .	14
5.3	Leggi di Kirchhoff . . . . .	14
5.4	Sistemi di equazioni topologiche . . . . .	15
5.5	Connessione in serie . . . . .	15
5.6	Connessione in parallelo . . . . .	16
5.7	Resistenze e conduttanze equivalenti di porta . . . . .	16
<b>6</b>	<b>Analisi di circuiti lineari a corrente continua</b>	<b>17</b>
6.1	Componenti lineari - GLC, GLT . . . . .	17
6.2	Circuiti lineari ed equazioni indipendenti . . . . .	18
6.3	Metodi di analisi delle reti lineari . . . . .	18
6.4	Rendimento di un generatore elettrico lineare . . . . .	20
6.5	Punto di lavoro . . . . .	20

# 1 Introduzione alla teoria dei circuiti

## Definizione di circuito

Un circuito elettrico è un insieme di dispositivi elettrici interconnessi, deputati alla produzione, trasmissione ed utiizzazione dell'energia elettrica.

## Equazioni di Maxwell

È possibile risolvere un circuito attraverso le equazioni di Maxwell, ma si otterrebbe un sistema troppo complesso da gestire e da risolvere, per cui si utilizzano approssimazioni e modelli definiti dalla teoria dei circuiti.

## Modello zero-dimensionale

Il modello zero-dimensionale non tiene conto di cosa avviene all'interno dei componenti elettrici, ma solo di come interagiscono tra di loro. In altre parole viene trascurata la loro dimensione.

## Grandezze fisiche

Le grandezze fisiche utilizzate sono: tensione, corrente, potenza, energia e frequenza

## Modello a parametri concentrati

Il modello a parametri concentrati prevede che:

1. i componenti RLC sono idealizzati e considerati puntiformi (modello zero-dimensionale)
2. tensioni e correnti dipendono dal tempo e non dallo spazio: si può evitare di considerare eventuali propagazioni elettromagnetiche
3. l'interazione tra componenti avviene solo attraverso connessioni elettriche

Il suo scopo è di:

- analizzare i comportamenti di tensioni e correnti (flussi di potenza)
- prevedere comportamenti dei dispositivi reali mediante modelli semplificati
- progettare e ottimizzare sistemi elettrici

## Validità

La teoria dei circuiti è valida se la dimensione del circuito è inferiore alla lunghezza d'onda del segnale che circola all'interno:

- corrente alternata di rete  $\rightarrow 50 \text{ Hz} \rightarrow \lambda = 6000 \text{ km}$
- radiofrequenza  $\rightarrow 100 \text{ MHz} \rightarrow \lambda = 3 \text{ m}$
- microonde  $\rightarrow 10 \text{ GHz} \rightarrow \lambda = 3 \text{ cm}$  (limite della TdC)

## Tipi di circuiti

- circuiti elettrici di segnale, lavorano con mW
- circuiti elettrici di potenza, lavorano con kW

## Flusso e trasmissione di energia

Per flusso di energia si intende come viene utilizzata la potenza in un circuito. La trasmissione di energia può avvenire in due modi: attraverso onde elettromagnetiche (radio, antenne, ...) o per conduzione (linee elettriche).

## 2 Interpretazione fisica dell'elettrostatica

### 2.1 Campi e grandezze fisiche

#### Campo fisico

Un campo fisico è la distribuzione su un volume o su una superficie di una certa grandezza fisica rappresentabile tramite vettore o scalare. I campi fisici di grandezze scalari si dicono campi scalari, mentre i campi fisici di grandezze vettoriali si dicono campi vettoriali.

#### Grandezze fisiche

Una grandezza fisica è una quantità misurabile di un oggetto. Il processo di misura consiste nel comparare una quantità campione (detta unità di misura) con l'oggetto da misurare. Le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale sono: m, kg, s, K, A, cd, mol.

### 2.2 Carica elettrica e densità di carica

#### Carica elettrica

- la quantità di carica è una grandezza che misura la carica elettrica di un oggetto
- si osserva che esiste una forza che dipende dalla quantità di carica dei corpi e può essere attrattiva tra corpi con cariche di segno opposto o repulsiva tra corpi con cariche dello stesso segno
- la carica è quantizzata con quanto  $e = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

#### Densità di carica

La carica di una distribuzione è data da  $q = \int_V \rho d\tau$ , ovvero la somma complessiva delle cariche positive e negative di un corpo:

- densità volumica:  $\rho(P, t) = [Coulomb/m^3] = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{q}{V}$ ,  $q = \int_V \rho(P, t) d\tau$
- densità superficiale:  $\sigma(P, t) = [Coulomb/m^2] = \lim_{\Sigma \rightarrow 0} \frac{q}{\Sigma}$ ,  $q = \int_{\Sigma} \sigma(P, t) d\Sigma$

### 2.3 Corrente elettrica e densità di corrente

#### Densità di corrente

Si genera per conduzione elettrica attraverso due modi:

- corrente di conduzione: moto delle cariche libere (es. nei metalli)
- corrente di convezione: moto delle cariche libere e/o vincolate (es. soluzioni elettrolitiche)

$$\vec{J}(P, t) = \rho^+ + v_d^+ + \rho^- + v_d^- \quad \begin{cases} \rho^+ \rightarrow \text{densità delle cariche positive} \\ v_d^+ \rightarrow \text{velocità di deriva delle cariche positive} \\ \rho^- \rightarrow \text{densità delle cariche negative} \\ v_d^- \rightarrow \text{velocità di deriva delle cariche negative} \end{cases}$$

#### Corrente

La corrente è la quantità di cariche che attraversano una superficie in un'unità di tempo. Dipende dalla superficie e dal suo orientamento. Non dipende dal resto dello spazio. Se si inverte l'orientamento della superficie o il riferimento, il segno della corrente si inverte. Si misura in Ampère  $[A_{mpere}] = [Coulomb/s]$ .

$$i(t) = \int_{\Sigma} \vec{J}(P, t) \cdot d\vec{\Sigma} \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q_{\text{attraverso } \Sigma(t)}}{\Delta t}$$

In caso di conduttori filiformi (dove  $\Sigma \ll \text{lunghezza}$ ), vale  $i(t) = \vec{J} \cdot \vec{\Sigma}$

## Conservazione della carica e continuità della corrente

La carica elettrica non si crea, non si distrugge, si conserva sempre.

$$q_{\text{interna}}(t + \Delta t) = q_{\text{interna}}(t) + \Delta q_{\text{uscente}}$$
$$i_{\text{uscente}}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q_{\text{uscente}}}{\Delta t} = - \frac{dq_{\text{entrante}}}{dt} = -i_{\text{entrante}}$$

- la variazione di carica corrisponde ad una corrente
- in assenza di corrente, la carica non varia
- la carica entrante è pari a quella uscente (in modulo)

## Corrente solenoidale

La corrente si dice solenoidale quando:

- si è in regime stazionario: non si hanno accumuli o prelievi di carica in nessun punto del volume, la carica entrante e quella uscente sono uguali e il campo  $\vec{J}$  forma linee di flusso chiuse
- in regioni di carica nulla:  $\rho = 0$  ad esempio nei metalli


si è in regime stazionario

## Tubo di flusso

Il tubo di flusso è un conduttore rivestito da materiale isolante che può essere attraversato da corrente. In condizioni stazionarie (con campo di corrente solenoidale) si ha che la corrente  $i_1$  attraverso una superficie  $\Sigma_1$  è uguale alla corrente  $i_2$  attraverso una superficie  $\Sigma_2$ . Ovvero non si hanno perdite di corrente:  $i_{\text{uscente}} = 0$ .
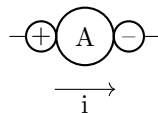
## Amperometro

L'amperometro è uno strumento per misurare la corrente in un circuito. Il verso del sistema è dal + al - (ovvero la corrente entra dal connettore + ed esce dal connettore -). Si usa in serie al circuito. Un amperometro si dice ideale se non influisce sul circuito e se la misura avviene senza ritardi.



## 2.4 Campo elettrostatico

### Legge di Coulomb e campo elettrostatico

Il campo elettrostatico si definisce a partire dalla forza di Coulomb, per questo è anche chiamato campo coulombiano.

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \hat{u}_{1,2} \quad \vec{F}_{\text{elett}} = q\vec{E} \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{u}_{1,2} = [N/C_{\text{oulomb}}] = [V_{\text{olt}}/m]$$

Il campo elettrostatico è additivo:  $\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{r_{PO_k}^2} \vec{u}_k(P)$   $\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho}{r^2} \vec{u}_k d\tau$

### Campo elettrostatico nei conduttori

Un conduttore è un materiale che conduce corrente. Le cariche sono libere di muoversi e, muovendosi, generano una corrente. In condizione di equilibrio il campo all'interno è nullo, ovvero non c'è nessuna forza che agisce sulle cariche e le cariche sono ferme (altrimenti non ci sarebbe equilibrio).

### Campo elettrostatico nei dielettrici - isolanti

Un dielettrico o isolante è un materiale che non conduce corrente. Le cariche sono bloccate a meno di piccoli spostamenti responsabili della polarizzazione dei dielettrici. I dielettrici possono essere:

- omogenei: se  $\epsilon$  non dipende dalla posizione
- lineari: se  $\epsilon$  non dipende dal modulo del campo elettrico  $||\vec{E}||$
- isotropi: se  $\epsilon$  non dipende dalla direzione del campo elettrico  $\vec{u} = \vec{E}/||\vec{E}||$

Un dielettrico omogeneo, lineare e isotropo si dice uniforme e per esso valgono tutte le leggi viste finora.

### Permittività dielettrica di un mezzo

La permittività dielettrica di un mezzo indica come tale mezzo reagisce al campo elettrico:

$$\epsilon = \epsilon_{\text{relativa del mezzo}} \cdot \epsilon_0 - \text{nel vuoto} = [F_{\text{araday}}/m] = [C_{\text{oulomb}}^2/J] \quad \epsilon > \epsilon_0 \quad \epsilon_r > 1$$

### Campo elettrico conservativo

Il campo elettrostatico è conservativo ovvero:

$$\oint_{\mathcal{L}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \oint_{\mathcal{L}_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_{\mathcal{L}_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{con} \quad \begin{matrix} \mathcal{L}_{1,\text{iniziale}} = \mathcal{L}_{2,\text{iniziale}} \\ \mathcal{L}_{1,\text{finale}} = \mathcal{L}_{2,\text{finale}} \end{matrix}$$

## 2.5 Potenziale elettrostatico

### Potenziale elettrostatico

Essendo  $\vec{E}$  un campo conservativo, si definisce il potenziale elettrostatico:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\Delta V = V_A - V_B \quad V(P) = \int_P^C \vec{E} \cdot d\vec{s} = [V_{\text{olt}}] \quad (V(C) = 0)$$

### Lavoro di una forza elettrostatica

Il lavoro compiuto dalla forza elettrostatica per spostare una carica  $q$  vale:

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q\Delta V = q(V_A - V_B)$$

### Energia potenziale elettrostatica

Si definisce l'energia potenziale di una carica come il lavoro compiuto per portare la carica da distanza  $\infty$  alla posizione in cui si trova:

$$\psi(P) = q_0 V(P)$$

## Sorgenti del campo elettrico - distribuzioni di carica

- **distribuzioni di carica statiche - condizioni elettrostatiche:**  
le cariche che generano il campo sono in quiete e non ci sono correnti
- **distribuzione di carica stazionarie - regime stazionario:**  
le cariche sono in moto a velocità costante nel tempo e di conseguenza sono presenti correnti costanti nel tempo
- **distribuzione di carica variabile - regime variabile:**  
le cariche sono in moto variabile e le correnti variano nel tempo, il campo non è più conservativo in quanto avrà una componente non conservativa  $\vec{E}_{\text{indotta}}$

## Forza di una carica in moto

Le forze agenti su cariche in moto immerse in un campo magnetico hanno una componente dovuta al campo elettrico e una al campo magnetico:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} + q_0 \vec{v} \times \vec{B}$$

## 2.6 Tensioni e forze elettromotrici

### Tensione

La tensione è definita come il lavoro elettrico per unità di carica speso a muovere una carica elettrica di prova lungo una linea  $L$ .

$$u(t) = \int_L \vec{E}(P, t) \cdot \vec{t}(P) dl = \frac{W_e}{q_0} = [V_{olt}] = [J/C] = [J/A_{mpere} s] \quad \vec{t}(P) = \text{versore della curva in } P$$

Questa definizione permette di essere indipendenti dalla conservatività del campo elettrico: se il campo elettrico è conservativo, la tensione equivale al potenziale (a meno di un segno), mentre se il campo elettrico non è conservativo non si definisce nessun potenziale, ma si può calcolare lo stesso la tensione.

$$\begin{array}{ll} \text{campo conservativo} & \rightarrow \text{potenziale} = -\text{tensione} \\ \text{campo non conservativo} & \rightarrow \text{potenziale} = -\text{tensione} \end{array}$$

### Forza elettromotrice indotta

Un campo elettrico non conservativo, è formato da una parte conservativa e da un campo elettrico indotto non conservativo. Di conseguenza la circuitazione non è più nulla e si definisce la forza elettromotrice indotta  $fem$  come il lavoro compiuto dal campo elettrico lungo una linea chiusa  $L$ :

$$fem \quad e(t) = \oint_L \vec{E}(P, t) \cdot \vec{t}(P) dl$$


### Forza elettromotrice mozionale

La forza elettromotrice complessiva agente sulle cariche in moto è data da una componente dovuta al campo elettrico e da una dovuta al campo magnetico, detta forza elettromotrice mozionale, provocata dal movimento delle cariche in un campo magnetico:

$$\oint_L (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{t} dl = \oint_L \vec{E} \cdot \vec{t} dl + \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{t} dl = e(t) + e_m(t)$$
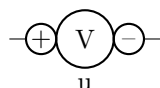
### Voltmetro

Il voltmetro è uno strumento per misurare la tensione, si collega in parallelo alla sezione di circuito di cui si vuole conoscere la tensione. La direzione del sistema è data dal vettore  $\vec{t}$  dal + al -. Un voltmetro si dice ideale se non altera il regime del circuito.



### 3 Modello a parametri concentrati - *mpc*

#### 3.1 Teorema

##### Obiettivo

1. ogni componente elettrico si può modellare con equazioni algebriche o differenziali che dipendono solo da tensioni o correnti (ovvero non da componenti spaziali)
2. le tensioni sono definite tra coppie di morsetti e le correnti sono definite ai terminali
3. i terminali terminano con morsetti utilizzati per collegare il componente con il resto del circuito

##### Ipotesi

1. all'esterno dei componenti elettrici
  - il campo  $\vec{E}$  è conservativo
  - la densità  $\vec{J}$  è solenoidale (regime stazionario, no accumuli o prelievi)
2. i terminali e i morsetti sono superfici equipotenziali senza accumuli o prelievi di carica in essi

##### Teoria

1. è possibile modellare ogni componente attraverso Equazioni
2. per formare un circuito si collegano più morsetti tra loro attraverso conduttori detti connessioni o interconnessioni che soddisfano le ipotesi dei morsetti/terminali
3. se più morsetti sono attaccati insieme, si formano nodi di volume e carica nulla per cui vale la legge dei nodi (o legge di continuità  $\rightarrow \sum i_{entranti} + \sum i_{uscenti} = 0$ )

#### 3.2 Componenti

##### Introduzione

I componenti sono elementi del circuito:

- rappresentati graficamente da una curva chiusa (detta superficie limite) con due (o più) tratti filiformi detti terminali con cui si possono collegare ad altri componenti
- modellabili con un'equazione differenziale o algebrica

Si definiscono:

- corrente entrante e corrente uscente (per ogni morsetto) rappresentata con  $\rightarrow$
- tensione (per ogni coppia di morsetti) rappresentata con  $+$   $-$

##### Porte elettriche, bipoli, n-poli m-bipoli, (n-1)-bipoli

- **porta elettrica**: coppia di terminali in cui la corrente entrante in un terminale è pari alla corrente uscente dall'altro terminale; si definisce la corrente di porta  $i_{AB}(t)$  e la tensione di porta  $u_{AB}(t)$
- **bipolo elettrico**: componente con due terminali
- **n-polo**: componente con n terminali
- **m-bipolo**: componente con m porte e 2m terminali
- **n-polo come (n-1)-bipolo**: componente in cui si sceglie un polo N come polo di riferimento e si definiscono:
  - n-1 porte tra il polo di riferimento e gli altri n-1 poli del componente
  - n-1 correnti  $i_{kN}(t)$  che entrano dagli n-1 morsetti ed escono dal morsetto N, per cui la corrente uscente dal polo N è la somma di tutte le correnti di porta
  - n-1 tensioni  $u_{kN}(t)$  di porta



### 3.3 Reti elettriche o circuiti

#### Introduzione

Una rete è formata da interconnessioni tra n-poli e m-bipoli. Le interconnessioni prendono il nome di nodi e i morsetti collegati allo stesso nodo sono superfici equipotenziali.

#### Suddivisione

- **reti in regime stazionario:** valgono le ipotesi del *mpc*
- **reti in regime variabile:** in teoria non si potrebbe applicare il *mpc*, ma si definiscono le ...
- **reti in regime variabile-quasi-stazionario:** ovvero reti in regime variabile in cui è possibile applicare il *mpc* se i campi  $\vec{E}$  e  $\vec{J}$  variano lentamente nel tempo e non si hanno propagazioni di onde elettromagnetiche all'esterno dei componenti

**Tipologia** tipo dei componenti utilizzati nel circuito (resistivo, capacitativo, RLC, ...)

**Topologia** tipo di connessioni utilizzate nel circuito (serie, parallelo, ...)

### 3.4 Potenza di bipolo, convenzione dei generatori e utilizzatori

#### Potenza di una porta

Data una porta elettrica, la potenza è data dal prodotto:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) \quad [W_{\text{att}}] = [V_{\text{olt}}] \cdot [A_{\text{mpere}}]$$

#### Convenzione degli utilizzatori

Un componente (o meglio una porta o bipolo) soddisfa la convenzione degli utilizzatori se la corrente entra nel morsetto +. Se  $p > 0$ , la porta assorbe potenza, se  $p < 0$  la porta eroga energia.

#### Convenzione dei generatori

Un componente (o meglio una porta o bipolo) soddisfa la convenzione dei generatori se la corrente entra nel morsetto -. Se  $p > 0$ , la porta eroga energia, se  $p < 0$  la porta assorbe potenza.

#### Lavoro elettrico

Il lavoro elettrico compiuto da una porta nell'intervallo  $[t_0, t_1]$  vale:

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} p(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} u(t) \cdot i(t) dt \quad \begin{aligned} [J_{\text{oule}}] &= [W_{\text{att}}] \cdot [\text{sec}] \\ [kWh] &= 3.6 \cdot 10^6 [J] \end{aligned}$$

Il lavoro è entrante per potenza entrante e viceversa.

#### Wattmetro

Il wattmetro è uno strumento per misurare la potenza ed è costituito da un amperometro (in serie) e un voltmetro (in parallelo) combinati.

... disegno ....

### Potenza di un m-bipolo

La potenza di un m-bipolo in cui tutte le porte sono convenzionate allo stesso modo è la somma di tutte le potenze delle singole porte.

$$p(t) = p_1(t) + p_2(t) + \dots + p_n(t) \qquad \mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} p(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{n=1}^m u_n(t) \cdot i_n(t) dt$$

In base al segno e alla convenzione utilizzata, si avrà potenza dissipata o erogata.

### Potenza di un n-polo

Per calcolare la potenza di un n-polo, uso la corrispondenza tra n-polo e (n-1)-bipolo.

### Bipolo passivo

Un bipolo si dice passivo se il lavoro elettrico uscente da un certo tempo  $t_0$  in poi è minore dell'energia immagazzinata fino a  $t_0$ . Ovvero un bipolo passivo è capace di accumulare energia, ma non ne può emettere più di quella che ha immagazzinato. In condizioni stazionarie  $p_{\text{uscente}}(t) < 0$

$$\mathcal{L}_{\text{lavoro uscente}}(t_0, t) < W_{\text{energia immagazzinata}}(t_0)$$

### Bipolo attivo

Un bipolo si dice attivo se per certe condizioni non è rispettata la legge sopra, ovvero se per certe condizioni vale:

$$\mathcal{L}_{\text{lavoro uscente}}(t_0, t) > W_{\text{energia immagazzinata}}(t_0)$$

In generale un bipolo attivo fornisce lavoro elettrico convertendolo da altre fonti e in condizioni stazionarie  $p_{\text{uscente}}(t) > 0$

## 4 Componenti elettrici

### 4.1 Caratteristica esterna

#### Caratteristica esterna di un bipolo e di un m-bipolo

La caratteristica esterna è un'equazione che lega tutte le variabili (tensione e corrente) di ogni porta di un determinato componente. Per un m-bipolo si avranno  $2m$  variabili (tensione e corrente delle m-porte), per un bipolo si avranno 2 variabili.

- caratteristica esterna m-bipolo:  $F(u_1(t), i_1(t), u_2(t), i_2(t), \dots, u_m(t), i_m(t)) = 0$
- caratteristica esterna bipolo:  $F(u(t), i(t)) = 0$

#### Bipolo controllato in corrente o in tensione

È possibile scrivere l'equazione per un bipolo in funzione di una delle due variabili:

- bipolo controllato in corrente:  $u(t) = f(i(t))$
- bipolo controllato in tensione:  $i(t) = f(u(t))$

#### Bipolo ideale


Un bipolo si dice ideale se la sua caratteristica esterna è lineare a tratti, ovvero è possibile usare un'equazione lineare per descriverne il comportamento in un intorno del punto  $(U^*, I^*)$

### 4.2 Componenti


#### Resistenza

- equazione costitutiva:  $R = U/I \quad [\Omega_{\text{ohm}}] = [V_{\text{olt}}] / [A_{\text{mpere}}]$
- caratteristica esterna:  $F(u, i) = 0 \rightarrow \frac{U}{I} - R = 0$
- effetto Joule:  $\Delta Q = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$
- bilancio energetico:  $\begin{matrix} P_{\text{entrante}} = u \cdot i \\ P_{\text{uscente}} = R \cdot i^2 \end{matrix} \quad u \cdot i = R \cdot i^2 \rightarrow P_{\text{entrante}} = P_{\text{uscente}}$
- resistività:  $R = \rho \cdot L/S \quad \rho = \rho_0(1 + \alpha \Delta T) \quad \begin{matrix} \rho_0 = \text{resistività a } 20^\circ\text{C} \\ \Delta T = \Delta \text{temp. rispetto a } 20^\circ\text{C} \end{matrix}$ 
  - conduttori:  $\rho_{\text{Cu}} = 1.8 \cdot 10^{-8} \Omega m$
  - semiconduttori:  $\rho_{\text{Si}} = 2.3 \cdot 10^3 \Omega m$
  - isolanti:  $\rho_{\text{PVC}} = 10^{10} - 10^{13} \Omega m$


#### Resistore ideale

modello grafico	equazioni costitutive	parametri caratteristici
	$\begin{cases} u(t) = R i(t) \\ i(t) = G u(t) \end{cases}$	$\begin{cases} R = \text{resistenza } [\Omega_{\text{ohm}}] \\ G = \text{conduttanza } [S_{\text{iemens}}] \end{cases}$


#### Cortocircuito ideale

modello grafico	equazioni costitutive	descrizione
	$u(t) = 0 \quad \forall t$	resistore con $R = 0$

#### Circuito aperto

modello grafico	equazioni costitutive	descrizione
	$i(t) = 0 \quad \forall t$	resistore con $R = +\infty$


### Interruttore ideale

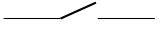modello grafico	descrizione
	dipolo in grado di commutarsi tra due stati: 1. cortocircuito ideale 2. circuito aperto


### Interruttore reale

modello grafico	descrizione
	unipolare: interrompe la continuità di un solo conduttore


### Diodo ideale

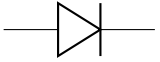modello grafico	descrizione
	dipolo in grado di commutarsi tra due stati: se $u > 0 \rightarrow$ conduzione se $u < 0 \rightarrow$ interdizione

### Diodo reale

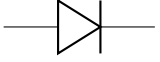modello grafico	descrizione
	dipolo con tre stati: se $u > 0 \rightarrow$ conduzione se $V_{bd} < u < 0 \rightarrow$ interdizione se $u < V_{bd} \rightarrow$ rottura/conduzione ottenuto con giunzione PN (materiali drogati positivamente o negativamente)


### Induttore ideale

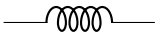modello grafico	equazioni costitutive	parametri caratteristici	descrizione
	$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$L =$ induttanza [ $H_{\text{enry}}$ ]	in regime stazionario agisce come un cortocircuito

### Induttore reale

Usato nei circuiti AC,  $e(t) = -\frac{d\Phi}{dt}$

### Condensatore ideale

modello grafico	equazioni costitutive	parametri caratteristici	descrizione
	$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$	$C =$ capacità [ $C_{\text{oulomb}}$ ]	in regime stazionario agisce come un circuito aperto

### Condensatore reale

Usato nei circuiti AC,  $\oint \vec{D} \cdot d\vec{\Sigma} = q_{\text{int}}$

## 4.3 Generatori

### Forze elettriche generatrici e generatori

In condizioni stazionarie si ha che  $\vec{J}$  è solenoidale e che  $Q = L + \Delta W \rightarrow Q = L$  ovvero il lavoro compiuto dal circuito è tutto dissipato in calore dalle resistenze ( $\Delta W = 0$ ). Per cui si ha:

$$Q = L = \oint \vec{F}_{\text{gen}} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

Esistono delle forze generatrici non conservative  $\vec{F}_{\text{gen}}$  la cui circuitazione non è nulla che mettono in moto le cariche. Le parti del circuito in cui si sviluppano tali forze non conservative sono detti generatori.

### Forza elettrica generatrice specifica

Si definisce quindi la forza elettrica generatrice specifica come forza per unità di carica:

$$\vec{E}_{\text{gen}} = \frac{\vec{F}_{\text{gen}}}{q} \quad [N_{\text{ewton}}/C_{\text{oulomb}}] = [V_{\text{olt}}/m]$$

### Generatori a vuoto

- si hanno forze  $\vec{E}_{\text{gen}}$  che inducono accumuli di cariche ai capi del generatore e l'accumulo forma un campo  $\vec{E}_{\text{coulombiano}}$  ( $\vec{E}_c$ ) contrario a  $\vec{E}_{\text{gen}}$
- in regime stazionario  $\vec{E}_g = -\vec{E}_c$  e le cariche non si muovono (o hanno  $a = 0$ ,  $v$  costante)
- si ottiene che la forza elettromotrice è pari alla tensione ai capi del generatore:


$$fem_{AB} = \int_B^A \vec{E}_g(P, t) \cdot d\vec{l} = \int_B^A -\vec{E}_c(P, t) \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E}_c(P, t) \cdot d\vec{l} = u_{0,AB}(t)$$

- se  $U_{0,AB}(t)$  è costante, il generatore è in regime DC e  $E_{AB} = U_{0,AB}$
- se  $U_{0,AB}(t)$  è sinusoidale, il generatore è in regime AC e  $E_{AB}(t) = u_{0,AB}(t)$
- il campo  $\vec{E}_c$  tende a muovere le cariche positive dal + al -
- il campo  $\vec{E}_g$  tende a muovere le cariche positive dal - al +

### Generatori a carico

- $\vec{E}_g \neq -\vec{E}_c$ , si ha uno spostamento di cariche
- la caratteristica esterna vale  $U = E_{AB} - R_i I$  con  $R_i$  = resistenza interna

### Generatori ideali

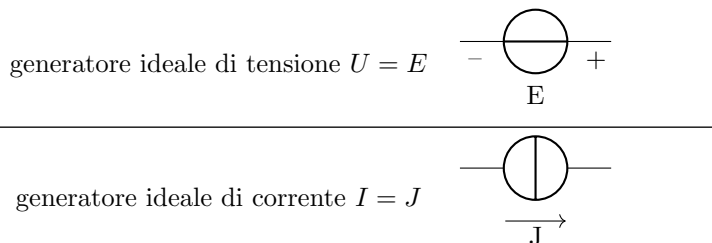

### Esempi di generatori

- elettrochimici (sede di reazioni chimiche, esempio pile a secco e accumulatori)
- fotovoltaici (fotone "convertito" in elettrone, funzionamento basato su fotodiodi)
- termoelettrici (giunzioni bimetalliche a temperature diverse formano una f.e.m. per effetto Seebeck)
- piezoelettrici (cristalli soggetti a stress meccanico formano un campo elettrico, quindi una f.e.m.)
- elettromeccanici (macchine rotanti con di statore e rotore, convertono energia meccanica in elettrica)

## 5 Topologia delle reti

### 5.1 Introduzione

La topologia di un circuito indica come gli n-poli sono connessi tra loro. Le interconnessioni tra i componenti sono dette nodi del circuito.

### 5.2 Teoria dei grafi

#### Dal circuito al grafo

Ad ogni circuito si associa un grafo:

- i nodi del grafo corrispondono ai nodi del circuito
- gli archi del grafo corrispondono ai componenti
- ad ogni arco viene associata una tensione e una corrente
- gli archi sono orientati secondo le correnti e le tensioni

#### Componenti connesse

Se si hanno grafi non connessi, le componenti connesse corrispondono a sottocircuiti non connessi tra loro che verranno analizzati separatamente.

#### Definizioni

- **insieme di taglio**: insieme di archi che intersecano una superficie chiusa che taglia il circuito. La superficie di taglio può isolare nodi singoli o parti del circuito
- **nodo**: punto di interconnessione tra due o più archi del grafo
- **maglia**: insieme di archi che costituiscono un percorso chiuso che tocca ciascun nodo una sola volta
- **grafo piano**: grafo che può essere distribuito su un piano senza che gli archi si intersechino
- **anello**: maglia che non racchiude altre parti del grafo al suo interno
- **albero**: insieme di archi del grafo che collegano tutti i nodi del grafo senza formare maglie
- **coalbero**: insieme di archi del grafo complementare ad un albero

Per un grafo vale:  $m_{\text{anelli}} = l_{\text{archi}} - n_{\text{nodi}} + 1$

### 5.3 Leggi di Kirchhoff

#### Legge di Kirchhoff delle correnti - LKC

In un circuito chiuso la corrente entrante ed uscente in un insieme di taglio è nulla. Se l'insieme di taglio racchiude solo un nodo, si avrà che la somma delle correnti entranti ed uscenti in un nodo è nulla.

$$\sum_{h \in \mathcal{T}_{\text{insieme di taglio}}} \alpha_h i_h(t) = 0$$

- le correnti entranti nella sezione di taglio (o in un nodo) hanno  $\alpha_h = -1$
- le correnti uscenti dalla sezione di taglio (o da un nodo) hanno segno  $\alpha_h = +1$

#### Legge di Kirchhoff delle tensioni - LKT

In un circuito chiuso, la somma di tutte le tensioni associate ai componenti di ogni maglia è nulla.

$$\sum_{h \in \mathcal{M}_{\text{maglia}}} \beta_h u_h(t) = 0$$

- ad ogni maglia si associa una orientazione (oraria o antioraria)
- le tensioni concordi con il verso della maglia hanno  $\beta_h = +1$
- le tensioni discordi con il verso della maglia hanno segno  $\beta_h = -1$

## 5.4 Sistemi di equazioni topologiche

### Equazioni linearmente indipendenti

Il sistema di equazioni topologiche è un sistema formato dalle equazioni LKT e LKC. Per avere un'unica soluzione e descrivere completamente un circuito, devo avere il massimo numero di equazioni LKT/LKC linearmente indipendenti.

### Equazioni indipendenti in grafo connesso

Un grafo connesso ha:

- $n - 1$  equazioni LKC indipendenti con insiemi di taglio (o nodi) che insistono su un solo arco dell'albero (detto lato peculiare specifico del taglio) e su altri archi del coalbero
- $l - n + 1$  equazioni LKT indipendenti con maglie costituite da un solo arco del coalbero (detto lato peculiare specifico della maglia) e altri archi dell'albero
- in totale  $(l - n + 1) + (n - 1) = l$  equazioni indipendenti: una per ogni componente o arco del grafo

### Equazioni indipendenti in grafo sconnesso

Un grafo con  $p$  componenti connesse ha:

- $n_k - 1$  equazioni LKC indipendenti per ogni componente connessa  $k \in 1, 2, \dots, p$
- $l_k - n_k + 1$  equazioni LKT indipendenti per ogni componente connessa  $k \in 1, 2, \dots, p$
- complessivamente  $\sum_{k=1}^p (l_k - n_k + 1) + (n_k - 1) = \sum_{k=1}^p l_k = l$  equazioni indipendenti, ovvero una per ogni componente o arco del grafo (anche se sconnesso)

### Conservazione delle potenze

La somma di tutte le potenze istantanee è nulla. La somma delle potenze entranti negli utilizzatori è uguale alla somma delle potenze uscenti dai generatori.

$$P_{\text{tot}} = \sum_{h=1}^l u_h(t) \cdot i_h(t) = 0 \qquad \sum_{h_{\text{utilizzatori}}} P_{\text{entrante},h}(t) = \sum_{h_{\text{generatori}}} P_{\text{uscente},h}(t)$$

## 5.5 Connessione in serie

### In generale

- due bipoli sono collegati in serie se hanno un solo morsetto in comune
- due bipoli si dicono in serie diretta se hanno anche lo stesso riferimento di tensione e corrente

$$\begin{cases} u_{\text{serie}}(t) = u_1(t) + u_2(t) \\ i_{\text{serie}}(t) = i_1(t) = i_2(t) \end{cases}$$

### Serie di generatori ideali di corrente

Non è possibile creare una serie di generatori ideali di corrente con  $J_1 \neq J_2$  in quanto nel nodo in comune ai due generatori non è rispettata la LKC. Analogamente non può esistere una serie con un GIC e un circuito aperto.

### Serie di un generatore ideale di tensione e un resistore

In una serie tra generatore ideale di tensione e resistore ideale si ha:

- $I_{\text{serie}} = I_{\text{resistore}} = -I_{\text{generatore}} \rightarrow$  il generatore ha convenzione opposta
- $U_{\text{serie}} = U_{\text{generatore}} + U_{\text{resistore}} = E + RI_2 = E - RI$

Per determinare la curva caratteristica della serie servono almeno due punti del piano  $u, i$ :

- funzionamento a vuoto:  $u_0 = E = fem, i_0 = 0$
- funzionamento a cortocircuito  $u_{cc} = 0, I_{cc} = E/R$

### Serie di resistori ideali e partitore di tensione

- $u_{\text{serie}} = u_1(t) + u_2(t) + \dots + u_n(t) = (R_1 + R_2 + \dots + R_n) \cdot i_{\text{serie}}(t) = R_{\text{eq,serie}} \cdot i_{\text{serie}}(t)$
- la resistenza equivalente della serie è la somma delle resistenze:  $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
- le tensioni si ripartiscono in modo proporzionale alle resistenze:  $u_k(t) = R_k/R_{\text{eq}} \cdot u_{\text{serie}}(t)$

## 5.6 Connessione in parallelo

### In generale

- due bipoli sono collegati in parallelo se entrambi i morsetti sono in comune
- due bipoli sono in parallelo diretto se hanno i riferimenti di tensione e corrente concordi

$$\begin{cases} u_{\text{serie}}(t) = u_1(t) = u_2(t) \\ i_{\text{serie}}(t) = i_1(t) + i_2(t) \end{cases}$$

### Parallelo di generatori ideali di tensione

Non è possibile creare un parallelo di generatori ideali di tensione con  $E_1 \neq E_2$  in quanto nella maglia ottenuta non viene rispettata la *LKT*. Analogamente non è possibile creare un parallelo tra GIT e cortocircuito.

### Parallelo di un generatore ideale di corrente e un resistore

In una serie tra generatore ideale di tensione e resistore ideale si ha:

- $U_{\text{serie}} = U_{\text{resistore}} = -U_{\text{generatore}} \rightarrow$  il generatore ha convenzione opposta
- $I_{\text{serie}} = I_{\text{generatore}} + I_{\text{resistore}} = J + GU_2 = J - GU$

### Parallelo di resistori ideali e partitore di corrente

- $i_{\text{parallelo}} = i_1(t) + i_2(t) + \dots + i_n(t) = (G_1 + G_2 + \dots + G_n) \cdot u_{\text{parallelo}}(t) = G_{\text{eq,parallelo}} \cdot u_{\text{parallelo}}(t)$
- la conduttanza equivalente del parallelo è la somma delle conduttanze:  $G_{\text{eq}} = G_1 + G_2 + \dots + G_n$
- le correnti si ripartiscono in modo proporzionale alle conduttanze:  $i_k(t) = G_k/G_{\text{eq}} \cdot i_{\text{parallelo}}(t)$

## 5.7 Resistenze e conduttanze equivalenti di porta

- in una rete di resistori (passivi) è possibile definire una resistenza equivalente di porta  $R_{\text{eq,AB}} = U_{\text{AB}}/J_{\text{AB}}$ , per cui è possibile sostituire la rete passiva con un resistore equivalente  $R_{\text{eq,AB}}$ .
- analogo per le conduttanze

### Resistenze a stella e a triangolo

È possibile semplificare le reti di resistenze a maglie a triangolo con reti a stella attraverso la relazione:

$$R_{\Delta \text{ triangolo}} = 3R_{y \text{ stella}}$$




## 6 Analisi di circuiti lineari a corrente continua

### 6.1 Componenti lineari - GLC, GLT

Un circuito in regime stazionario in corrente continua formato solo da bipoli è lineare se costituito esclusivamente da generatori lineari di tensione (GLT) o generatori lineari di corrente (GLC).
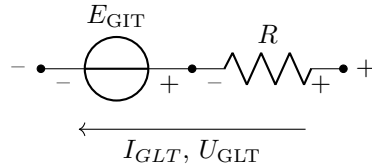
#### Generatore lineare di tensione - GLT

Un generatore lineare di tensione è formato da una serie di generatore ideale di tensione e un resistore, entrambi con convenzione di utilizzatore.




Il sistema ha come equazione costitutiva:

$$U_{GLT} = U_{GIT} + U_{res} = E_{GIT} + R \cdot I_{GLT}$$
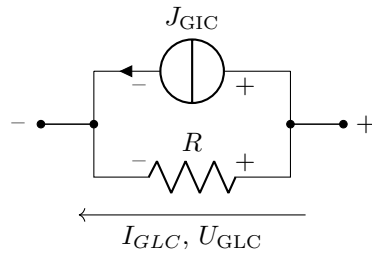
#### Generatore lineare di corrente - GLC

Un generatore lineare di corrente è formato da un parallelo di generatore ideale di corrente e un resistore, entrambi con convenzione di utilizzatore.



Il sistema ha come equazione costitutiva:

$$I_{GLC} = I_{GIC} + I_{res} = J_{GIC} + \frac{U_{GLC}}{R}$$

#### Sostituzione da GLT a GLC

È possibile sostituire un GLT con un GLC:

$$I_{GLC} = I_{res} + J_{GIC} = \frac{U_{GLT}}{R} - \frac{E_{GIT}}{R} \quad J_{GIC} = \frac{E_{GIT}}{R}$$

#### Sostituzione da GLC a GLT

È possibile sostituire un GLC con un GLT:

$$U_{GLT} = U_{res} + E_{GIT} = R \cdot I_{GLC} - R \cdot J_{GIC} \quad E_{GIT} = R \cdot J_{GIC}$$

## 6.2 Circuiti lineari ed equazioni indipendenti

Un circuito lineare è descritto da equazioni linearmente indipendenti lineari di 1° grado ottenute dalle leggi di Kirchhoff o dalle equazioni costitutive dei GLT e GLC. Si ottiene un sistema lineare  $Ax = b$  risolubile attraverso il calcolo matriciale  $x = A^{-1}b$ .

Il sistema ha  $2l$  incognite:

- $u_h(t)$  per ogni bipolo  $h = 1, 2, 3, \dots, l$
- $i_h(t)$  per ogni bipolo  $h = 1, 2, 3, \dots, l$

Il sistema ha  $(n - 1) + (l - n + 1) + l = 2l$  equazioni indipendenti:

- $n - 1$  equazioni indipendenti per LKC
- $l - n + 1$  equazioni indipendenti per LKT
- $l$  equazioni costitutive (una per ogni GLC e GLT)

Il sistema ha, quindi,  $2l$  equazioni linearmente indipendenti con  $2l$  incognite e  $\text{rango}\{A\} = 2l$ , ovvero ha un'unica soluzione.

## 6.3 Metodi di analisi delle reti lineari

### Metodo diretto o di sostituzione

Se un bipolo ha una certa tensione  $u_h(t)$  e corrente  $i_h(t)$  data dalla soluzione unica del sistema, è possibile sostituire tale bipolo con:

- un generatore ideale di tensione con  $e_h(t) = u_h(t)$
- un generatore ideale di corrente con  $j_h(t) = i_h(t)$

In questo modo si ottiene una rete semplificata e di conseguenza un sistema più semplice da risolvere.

### Sovrapposizione degli effetti

La tensione di un certo bipolo è data dalla somma dei contributi di tensione (detti tensioni parziali) di ogni generatore ideale di tensione o corrente preso singolarmente, mentre tutti gli altri sono spenti.

$$u_h(t) = \sum_r u_{h,E_r}(t) + \sum_s u_{h,J_s}(t) \quad u_{h,E_r}(t) = \alpha_{hr} \cdot e_r(t) \quad / \quad u_{h,J_s}(t) = R_{hs} \cdot j_s(t)$$

La corrente di un certo bipolo è data dalla somma dei contributi di corrente (detti correnti parziali) di ogni generatore ideale di tensione o corrente preso singolarmente, mentre tutti gli altri sono spenti.

$$i_h(t) = \sum_r i_{h,E_r}(t) + \sum_s i_{h,J_s}(t) \quad i_{h,E_r}(t) = G_{hr} \cdot e_r(t) \quad / \quad i_{h,J_s}(t) = \beta_{hs} \cdot j_s(t)$$

I coefficienti  $\alpha_{hr}, R_{hr}, \beta_{hr}, G_{hr}$  sono detti coefficienti di rete e sono costanti in una rete lineare.

### Correnti cicliche o di anello

- si semplifica il sistema introducendo delle correnti fittizie dette correnti cicliche di anello, ottenute matematicamente da un cambio di variabile nelle LKC, il sistema finale avrà soltanto  $m$  equazioni, ovvero una per maglia
- è richiesto avere soltanto generatori ideali di tensione convenzionati da generatore: i GIC/GLC vanno trasformati in GIT/GLC con l'aggiunta delle seguenti condizioni  $E_h = U_h$ ,  $J_h = I_{Ar} - I_{As}$
- per ogni anello  $A_k$  vale:

$$R_{A_{kk}} \cdot I_{A_k} - \sum_r (R_{A_{kr}} \cdot I_{A_r}) = E_{A_k}$$

$$\begin{aligned} R_{A_{kk}} &= \sum \text{resistenze della maglia } A_k \\ R_{A_{kr}} &= \sum \text{resistenze in comune alle maglie } A_k \text{ e } A_r \\ E_{A_k} &= \sum \text{fem di anello della maglia } A_k \text{ con conv. generatore} \\ I_{A_k} &= \text{corrente di anello della maglia } A_k \\ I_{A_r} &= \text{corrente di anello della maglia } A_r \end{aligned}$$

## Potenziali nodali

- si considerano come incognite solo i potenziali ai nodi del circuito in modo da soddisfare le LKT, per cui il sistema finale avrà solo  $n - 1$  equazioni
- si sceglie un nodo di riferimento a cui si assegna potenziale nullo  $V_{rif} = 0$  e si calcolano i potenziali degli altri  $n - 1$  nodi in modo da rispettare la relazione di tensione  $U_{kh} = V_{N_k} - V_{N_h}$
- è richiesto avere soltanto generatori ideali di corrente convenzionati da generatore: i GIT/GLT vanno trasformati in GIC/GLC con l'aggiunta delle seguenti condizioni  $J_h = I_h$ ,  $V_{N_r} - V_{N_s} = E_h$
- per ogni nodo  $N_k$  vale:

$$G_{N_{kk}} \cdot V_{N_k} - \sum_r (G_{N_{kr}} \cdot V_{N_r}) = J_{N_k}$$

$$\begin{aligned} G_{N_{kk}} &= \sum \text{conduttanze incidenti al nodo } N_k \\ G_{N_{kr}} &= \sum \text{conduttanze comprese tra i nodi } N_k \text{ e } N_r \\ J_{N_k} &= \sum \text{correnti dei GIC impresse su } N_k \text{ (+ se entranti)} \\ V_{N_k} &= \text{potenziale del nodo } N_k \\ V_{N_r} &= \text{potenziale del nodo } N_r \end{aligned}$$

## Metodo di riduzione - Teorema di Thévenin

- si individua una superficie di taglio che intercetta solo due conduttori, per cui è possibile individuare una porta costituita dai morsetti  $a, b$
- è possibile sostituire la parte di circuito individuata dalla superficie di taglio con un generatore di Thévenin costituito da un generatore lineare di tensione con:

$$\begin{aligned} U_{eq} &= E_{ab} = U_{0,ab} = \text{tensione a vuoto della porta } ab \\ R_{eq} &= R_{ab} = \frac{U_{0,ab}}{I_{cc,ab}} = \text{resistenza della rete inerte (con tutti i GIT/GIC spenti)} \\ U_{ab} &= U_{0,ab} - R_{eq} \cdot I_{cc,ab} \rightarrow \text{equazione del GLT} \end{aligned}$$


## Metodo di riduzione - Teorema di Norton

- si individua una superficie di taglio che intercetta solo due conduttori, per cui è possibile individuare una porta costituita dai morsetti  $a, b$
- è possibile sostituire la parte di circuito individuata dalla superficie di taglio con un generatore di Norton costituito da un generatore lineare di corrente con:

$$\begin{aligned} I_{eq} &= J_{ab} = I_{cc,ab} = \text{corrente di cortocircuito della porta } ab \\ R_{eq} &= R_{ab} = \frac{U_{0,ab}}{I_{cc,ab}} = \text{resistenza della rete inerte (con tutti i GIT/GIC spenti)} \\ I_{ab} &= I_{cc,ab} - \frac{U_{ab}}{R_{eq}} \rightarrow \text{equazione del GLC} \end{aligned}$$
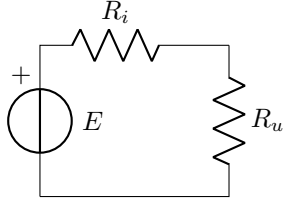
## 6.4 Rendimento di un generatore elettrico lineare

Sia dato un circuito costituito da un generatore lineare e una resistenza



$$\begin{aligned}
 &\text{potenza dissipata da } R_u \quad P_{R_u} = UI = R_u I^2 = R_u \frac{E^2}{(R_u + R_i)^2} \\
 &\text{potenza dissipata da } R_i \quad P_{R_i} = UI = R_i I^2 = R_i \frac{E^2}{(R_u + R_i)^2} \\
 &\text{potenza erogata dal GIT} \quad P_g = UI = EI = \frac{E^2}{(R_u + R_i)} \\
 &\text{rendimento} \quad \eta = \frac{P_{R_u}}{P_g} = \frac{P_g - P_{R_i}}{P_g} = 1 - \frac{P_{R_i}}{P_g} = 1 - R_i \frac{I}{E} = \frac{R_u}{R_i + R_u}
 \end{aligned}$$

Si osserva che:

- il rendimento è sempre  $\leq 1$
- in caso di generatore a vuoto  $\eta = 1$ , in quanto  $I = 0$
- in caso di cortocircuito  $\eta = 0$ , in quanto  $E = 0$
- nel mezzo si ha un andamento lineare  $\eta = 1 - R_i I/E$

### Rendimento nei circuiti di potenza

Nei circuiti di potenza si vogliono rendimenti massimi, ovvero quando  $R_u \gg R_i$ .


### Rendimento nei circuiti di segnale

Nei circuiti di segnale si vuole il massimo rapporto segnale/rumore e si analizzano le potenze massime. Analizzando la potenza dissipata da  $R_u$  in funzione del carico si osserva che si ha massima potenza dissipata quando  $R_i = R_u$ , con un rendimento di  $1/2$ .

$$\frac{\partial P_{R_u}}{\partial R_u} = 0 \Leftrightarrow \frac{R_i - R_u}{(R_i + R_u)^3} E^2 = 0 \Leftrightarrow R_i = R_u \quad \eta = \frac{R_u}{R_i + R_u} = 0.5$$
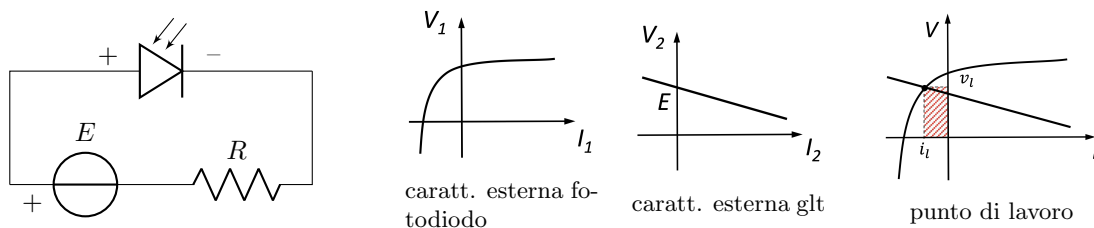
## 6.5 Punto di lavoro

Si immagina di avere una rete di bipoli di ordine 0 e non necessariamente lineare. Nel seguente caso, si ha un fotodiodo convenzionato da utilizzatore e un glt convenzionato da generatore con le rispettive caratteristiche esterne.



- Il punto di lavoro del circuito è il punto in cui le equazioni di Kirchhoff per le correnti e le tensioni sono soddisfatte e corrisponde al punto di intersezione delle caratteristiche esterne.
- Siccome l'intersezione si trova nel secondo quadrante, significa che l'utilizzatore (il fotodiodo) eroga energia e il generatore la assorbe. L'area evidenziata è la potenza erogata dal fotodiodo.
- In questo caso, le curve caratteristiche si intersecano in un unico punto, per cui la rete ha un'unica soluzione. Se le due curve caratteristiche si intersecano in più punti, non è possibile determinare a priori in quale dei punti la rete andrà a lavorare.